

Narisal boš električno vezje s 4 vodi na  
 florisu stanovanja

### Simboli elementov električnih napeljav v shemah in načrtih

	ENOSMERNA NAPETOST		VTIČ
	IZMENIČNA NAPETOST		TELEFONSKI PRIKLJUČEK
	GENERATOR		ZVONEC
	ČLEN		ANTENSKI PRIKLJUČEK
	STIČNA TOČKA, RAZVODNICA		SVETLOBNO TELO
	UPORNIK		VARNOSTNA VTIČNICA
	KONDENZATOR		VOD(NIK)
	TULJAVA		TRŽILNI VODNIK
	TRAJNI MAGNET		OKVIR ZA ELEKTRIČNO NAPELJAVO
	VAROVALKA		OZEMLJITEV
	RELE		ENOPOLNO STIKALO
	ENOFAZNI ŠTEVEČ		SERJSKO STIKALO
	TRANSFORMATOR		MENJALNO STIKALO
	VTIČNICA		TIPKALO
			SPLOŠNO STIKALO

KUHINJA

DNEVNA  
SOBA

KOPALNICA

SOBA

PREDSOBA

**DNEVNA SOBA:**

2 X STROPNA SVETILKA Z  
DVEMA MENJALNIMA  
STIKALOMA

**KUHINJA:**

1 X STROPNA SVETILKA Z  
ENOPOLNIM STIKALOM

4 X VARNOSTNE  
VTIČNICE



**DNEVNA SOBA:**

1 X STENSKA SVETILKA Z  
DVEMA MENJALNIMA  
STIKALOMA

**KUHINJA:**


1 X STENSKA SVETILKA Z  
ENOPOLNIM STIKALOM

1X VARNOSTNA  
VTIČNICA

**KOPALNICA:**

1 X STROPNA SVETILKA Z  
ENOPOLNIM STIKALOM

2 X STENSKA SVETILKA S  
SERIJSKIM STIKALOM

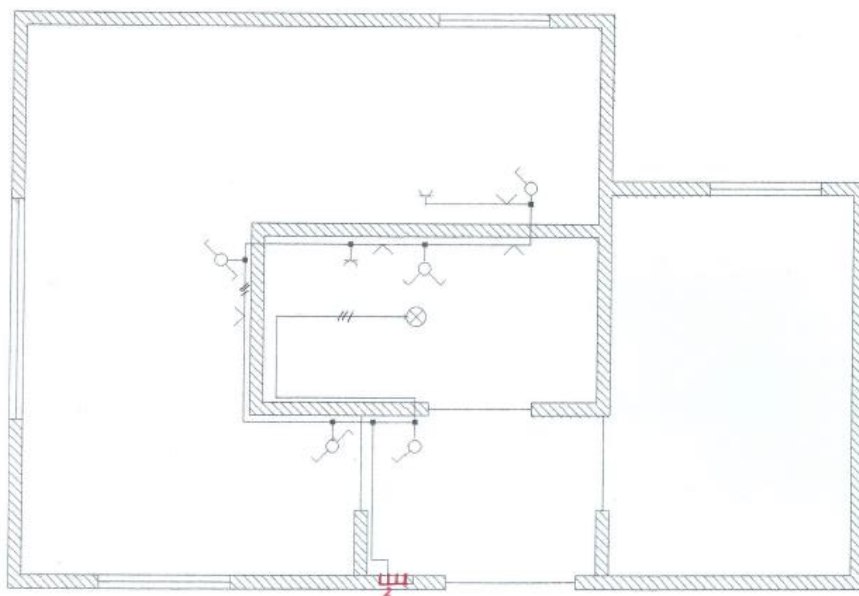**PREDSOBA:**

1 X STROPNA SVETILKA Z  
DVEMA MENJALNIMA  
STIKALOMA

**SOBA:**

1 X STROPNA SVETILKA Z  
DVEMA MENJALNIMA  
STIKALOMA IN KRIŽNIM  
STIKALOM

1 X STENSKA SVETILKA Z  
ENOPOLNIM STIKALOM

3X VARNOSTNE VTIČNICE



**DNEVNA SOBA:**

4 X VARNOSTNE  
VTIČNICE

**PREDSOBA:**

1 X ZVONEC S  
TIPKALOM

