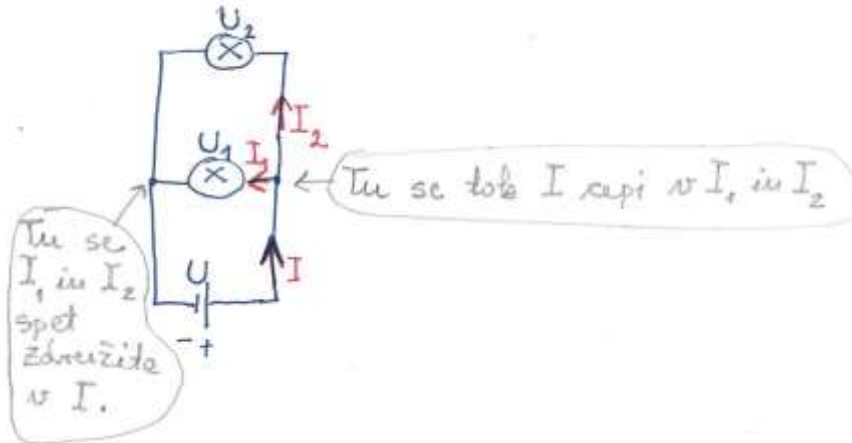


FIZIKA, 9.B, TOREK, 24. 3.

Nova snov: VZPOREDNA VEZAVA

Eksperimentalno vajo vzporedne vezave bomo izvedli, ko se spet vrnemo v šolo.

V zvezek si narišite shemo in zapišite lastnosti vzporedne vezave.



1. **Napetost na vzporedno vezanih porabnikih je enaka. $U_1 = U_2 = U$**
2. **Skupni tok je enak vsoti tokov skozi vzporedno vezane porabnike. $I = I_1 + I_2 + \dots$**
3. **Če dodajamo vzporedno vezane porabnike, se skupni tok večja.**

Za utrjevanje na naslovu https://interaktivne-vaje.si/fizika/elektricni_tok.html reši *Vzporedna in zaporedna vezava, Električna napetost, Električni tok, Sveti, ne sveti* in se sam preveri.

Ostanite zdravi.