








SIMBOLI ZA RISANJE ELEKTRIČNIH SHEM

	vodnik
	žarnica
	enopolno stikalo
	baterija (galvanski člen)

	menjalno stikalo
	elektromotor
	vir izmenične napetosti
	vir enosmerne napetosti




Električni krog

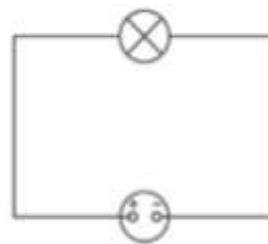


Shema električnega kroga

PRIMER:

SHEMA VEZJA ENOPOLNEGA STIKALA Z ŽARNICO

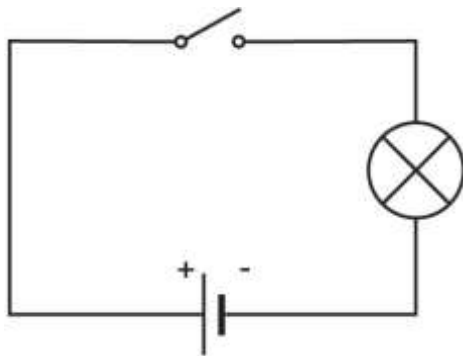


SHEMA VEZJA TIPKALA Z ELEKTROMOTORČKOM

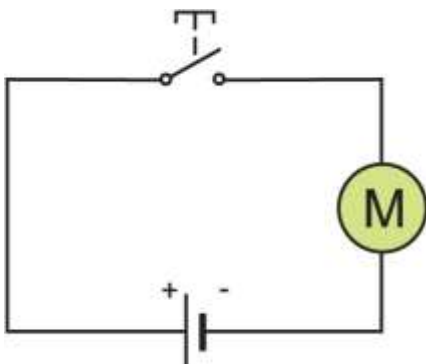




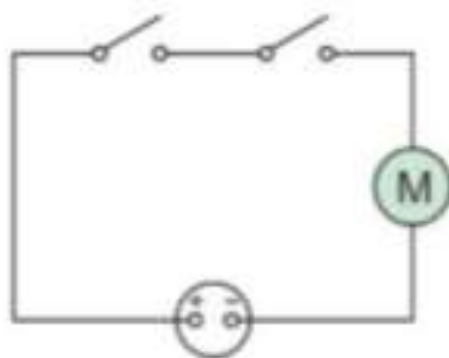
Zaporedna vezava elektromotorja in dveh enopolnih stikal



Shema električnega kroga

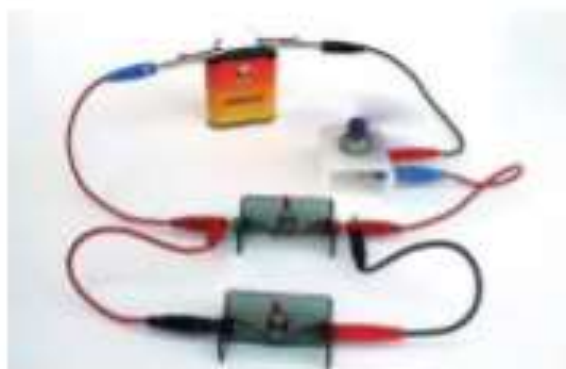

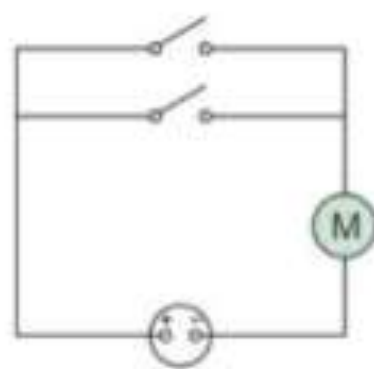Vezava elektromotorja in dveh vzporedno vezanih enopolnih stikal



Shema električnega kroga