


VEZAVE – UTRJEVANJE

Najprej preglej rešitve nalog.

V prejšnjih urah smo spoznali obe vezavi. V zvezek prepiši naslov in spodnji zapis:

Zaporedna vezava dveh žarnic – če eno žarnico odvijemo, skozi drugo ne teče el. tok (prekinjen el. krog)

Uporaba: varovalka, stikalo, A-meter

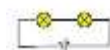

Vzporedna vezava dveh žarnic – če eno žarnico odvijemo, skozi drugo teče el. tok (el. krog je sklenjen)

Uporaba: V- meter, hišna napeljava



Na spletni strani https://interaktivne-vaje.si/fizika/elektricni_tok.html najprej reši vajo v poglavju **Vzporedna in zaporedna vezava**.

Nato pa reši še tri vaje v poglavju **Električni tok** in dve vaji v poglavju **Električna napetost** in se samopreveri.

V zvezek prepiši 2. vajo iz poglavja Električni tok in 2. vajo iz poglavja Električna napetost, jo poskeniraj ali fotkaj in mi jo do 17. ure pošlji na mail: irena.rotovnik-aplinc@guest.arnes.si.

Ne pozabi – kjer je volja, je tudi pot! Zdaj pa veselo na delo!